```
In [1]:
```

```
%matplotlib inline
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import matplotlib.mlab as mlab
from scipy.optimize import curve_fit
from scipy.stats import chi2
from scipy.stats import norm
import scipy.constants as scp
from scipy.integrate import quad
from tabulate import tabulate
from scipy import signal
import scipy.constants as const
```

```
In [2]:
```

```
def sigma(x, y, dx, dy, label):
    s = np.abs(x-y)/np.sqrt(dx**2 + dy**2)
    print('Sigmaabweichung {} ='.format(str(label)), s)
    return s
```

# Zu Aufgabe 1

```
In [3]:
```

```
A1_C = np.array([470e-9, 4.7e-9, 47e-9]) #F
A1_R = np.array([1000, 10000]) #ohm
A1_T = np.array([0.33e-3, 32.9e-6, 34.4e-6]) #s
A1_dT = np.array([0.03e-3, 0.5e-6, 0.5e-6]) #s
A1_f = 100.00 #Hz
A1_T_hochpass = 37.6e-6 #s
A1_dT_hochpass = 0.5e-6 #s
```

### In [4]:

```
A1_tau = A1_T /np.log(2)
A1_dtau = A1_dT /np.log(2)
A1_tau_theo = A1_R * A1_C
A1_dtau_theo = np.sqrt((0.05 * A1_R * A1_C)**2 + (A1_R * 0.10 * A1_C)**2)
A1_sigma_tau = sigma(A1_tau, A1_tau_theo, A1_dtau, A1_dtau_theo, 'Zeitkonstante')
```

Sigmaabweichung Zeitkonstante =  $[0.08944814 \ 0.08760621 \ 0.49560511]$ 

```
In [5]:
```

```
head1 = ['C', 'dC', 'R', 'dR', 'f', 'tau', 'dtau', 'ttau', 'dttau', 'sigs']
tab1 = zip(A1_C, 0.1*A1_C, A1_R, 0.05*A1_R, np.full(3, A1_f), A1_tau, A1_dtau, A1_tau_theo, A1_dtau_theo, A1_sigm
a_tau)
print(tabulate(tab1, headers=head1, tablefmt="latex"))
```

```
\begin{tabular}{rrrrrrrrr}
\hline
      C &
               dC &
                        R &
                              dR &
                                    f &
                                                  tau &
                                                               dtau &
                                                                         ttau &
                                                                                      dttau &
ias \\
\hline
 4.7e-07 & 4.7e-08 & 1000 &
                               50 & 100 & 0.000476089 & 4.32809e-05 & 0.00047 & 5.25476e-05 & 0.0894
481 \\
4.7e-09 & 4.7e-10 & 10000 & 500 & 100 & 4.74647e-05 & 7.21348e-07 & 4.7e-05 & 5.25476e-06 & 0.0876
062 \\
4.7e-08 & 4.7e-09 & 1000 &
                               50 & 100 & 4.96287e-05 & 7.21348e-07 & 4.7e-05 & 5.25476e-06 & 0.4956
05 \\
\hline
\end{tabular}
```

# Zu Aufgabe 3


## Grenzfrequenz

### In [6]:

```
a3_hp_hz, a3_hp_v, _ = np.loadtxt('./data/A3-hochpass.txt', unpack=True, skiprows=1)
a3_tp_hz, a3_tp_v, _ = np.loadtxt('./data/A3-tiefpass.txt', unpack=True, skiprows=1)
```
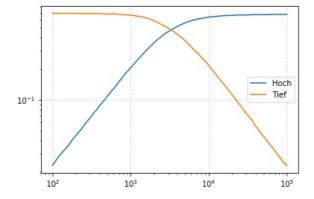
### In [7]:

```
plt.grid(alpha=0.5, linestyle='--')
plt.plot(a3_hp_hz, a3_hp_v, label='Hoch')
plt.plot(a3_tp_hz, a3_tp_v, label='Tief')
plt.legend()
plt.xscale('log')
plt.yscale('log')
```



### In [8]:

```
#Fitfunctions:
def linfit(x,a,b):
    return a*x+b

def constfit(x,a):
    return a+x*0

def logfit(x,a,b):
    return a * np.log(x) + b

def loglogfit(x,a,b):
    return a * x**b
```

## In [9]:

```
#Fits:
#1. Hochpass:
a3_hp_popt_const, a3_hp_pcov_const = curve_fit(loglogfit, a3_hp_hz[92:], a3_hp_v[92:])
a3_hp_popt_lin, a3_hp_pcov_lin = curve_fit(loglogfit, a3_hp_hz[:47], a3_hp_v[:47])

#2. Tiefpass
a3_tp_popt_lin, a3_tp_pcov_lin = curve_fit(loglogfit, a3_tp_hz[78:], a3_tp_v[78:])
a3_tp_popt_const, a3_tp_pcov_const = curve_fit(loglogfit, a3_tp_hz[:47], a3_tp_v[:47])
```

### In [10]:


```
print(r"Fit 'Konstante' Hochpass: y = ({} +/- {}) * x^({} +/- {})".format(a3_hp_popt_const[0], np.sqrt(a3_hp_pcov_const[0][0]), a3_hp_popt_const[1], np.sqrt(a3_hp_pcov_const[1][1])))
print(r"Fitgerade Hochpass: y = ({} +/- {}) * x^({} +/- {})".format(a3_hp_popt_lin[0], np.sqrt(a3_hp_pcov_lin[0][0]), a3_hp_popt_lin[1], np.sqrt(a3_hp_pcov_lin[1][1])))
print(r"Fitgerade Tiefpass: y = ({} +/- {}) * x^({} +/- {})".format(a3_tp_popt_lin[0], np.sqrt(a3_tp_pcov_lin[0][0]), a3_tp_popt_lin[1], np.sqrt(a3_tp_pcov_lin[1][1])))
print(r"Fit 'Konstante' Tiefpass: y = ({} +/- {}) * x^({} +/- {})".format(a3_tp_popt_const[0], np.sqrt(a3_tp_pcov_const[0][0]), a3_tp_popt_const[1], np.sqrt(a3_tp_pcov_const[1][1])))
```

```
Fit 'Konstante' Hochpass: y = (0.5601015301497043 + /-0.0066562102456978285) * x^(0.0165532385130154 27 + /-0.0010983307696223142) Fitgerade Hochpass: y = (0.00030794302002854 + /-5.3862611631352545e-06) * x^(0.9416027840732759 + /-0.0026496571819489907) Fitgerade Tiefpass: y = (1425.4101064872516 + /-51.71243640487423) * x^(-0.9568752912744914 + /-0.003919334068749732) Fit 'Konstante' Tiefpass: y = (0.7665991064811735 + /-0.007784609635530628) * x^(-0.0195891723993796 32 + /-0.001641279388427333)
```


### In [11]:

```
#Schnittpunkte:
   #Hochpass:
da1 = np.log(a3_hp_popt_lin[0]) - np.log(a3_hp_popt_const[0])
pt const[0])**2)
db1 = a3_hp_popt_const[1] - a3_hp_popt_lin[1]
ddb1 = np.sqrt((np.sqrt(a3_hp_pcov_const[1][1]))**2 + (np.sqrt(a3_hp_pcov_lin[1][1]))**2)
ratio1 = da1/db1
dratio1 = ratio1 * np.sqrt((ddb1/db1)**2 + (dda1/da1)**2)
a3 \times hp = np.exp(ratio1)
a3 dx hp = a3 x hp * dratio1
   #Tiefpass
da2 = np.log(a3 tp popt lin[0]) - np.log(a3 tp popt const[0])
pt_const[0])**2)
db2 = a3 tp popt const[1] - a3 tp popt lin[1]
ddb2 = np.sqrt((np.sqrt(a3_tp_pcov_const[1][1]))**2 + (np.sqrt(a3_tp_pcov_lin[1][1]))**2)
ratio2 = da2/db2
dratio2 = ratio2 * np.sqrt((ddb2/db2)**2 + (dda2/da2)**2)
a3 \times tp = np.exp(ratio2)
a3 dx tp = a3 x tp * dratio2
```

### In [12]:

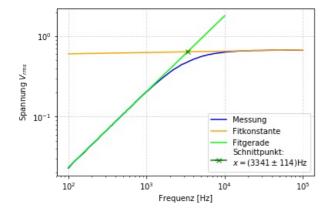

### In [13]:

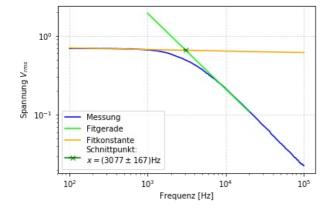

### In [14]:

```
#Messung:

a3_fghp = 3.25e3

a3_dfghp = 0.10e3

a3_fgtp = 2.99e3

a3_dfgtp = 0.10e3
```

## In [15]:

```
= sigma(a3_fghp, a3_x_hp, a3_dfghp, a3_dx_hp, 'Grenzfreq. Hochpass')
= sigma(a3_fgtp, a3_x_tp, a3_dfgtp, a3_dx_tp, 'Grenzfreq. Tiefpass')
```

Sigmaabweichung Grenzfreq. Hochpass = 0.6033150577541566 Sigmaabweichung Grenzfreq. Tiefpass = 0.44711922784907493


## **Phasengang**

### In [16]:

```
a3_f = np.arange(1,11) * 1000 #Hz
a3_t = np.array([0.22e-3, 0.08e-3, 56.4e-6, 28.6e-6, 17.2e-6, 11.9e-6, 10.4e-6, 7.2e-6, 5.8e-6, 4.9e-6]) #s
a3_dt = np.array([0.03e-3, 0.03e-3, 0.5e-6, 0.5e-6, 0.5e-6, 0.5e-6, 0.5e-6, 0.5e-6, 0.5e-6, 0.5e-6])
a3_phi = 360 * a3_f * a3_t
a3_dphi = 360 * a3_f * a3_dt
```
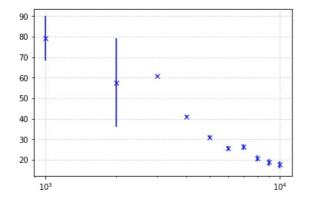
### In [17]:

```
plt.grid(alpha=0.5, linestyle='--')
plt.errorbar(a3_f, a3_phi, yerr=a3_dphi, color='blue', fmt='x', label='Messung')
plt.xscale('log')
```



### In [18]:

```
a3_phi_popt, a3_phi_pcov = curve_fit(logfit, a3_f, a3_phi, sigma=a3_dphi, absolute_sigma=True)
print(a3_phi_popt[0], '+/-', np.sqrt(a3_phi_pcov[0][0]))
print(a3_phi_popt[1], '+/-', np.sqrt(a3_phi_pcov[1][1]))
```

-40.241849419456386 +/- 0.859192027778671 379.6282432002763 +/- 7.217307063142067

### In [19]:


```
#wert bei 45°:
db3 = 45 - a3_phi_popt[1]
ddb3 = np.sqrt(np.sqrt(a3_phi_pcov[1][1])**2)

da3 = a3_phi_popt[0]
dda3 = np.sqrt(np.sqrt(a3_phi_pcov[0][0])**2)

a3_x_45 = db3 /da3
a3_dx_45 = a3_x_45 * np.sqrt((ddb3/db3)**2 + (dda3/da3)**2)

a3_x_45_exp = np.exp(a3_x_45)
a3_dx_45_exp = np.exp(a3_x_45) * a3_dx_45
```

## In [20]:

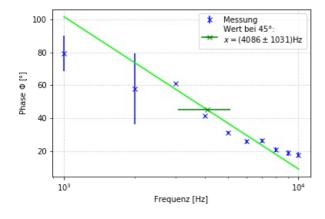

```
Sigmaabweichung Grenzfreq. Hochpass = 0.7182083529469852
Sigmaabweichung Grenzfreq. Tiefpass = 0.9662845425454517
```

## Vergleich mit Theoretischem Wert

```
In [22]:
```

```
a3_R = 1000 #ohm
a3_C = 47e-9 #farad

#Bauteiltoleranzen:
a3_dR = 0.05 * a3_R
a3_dC = 0.1 * a3_C
```

#### In [23]:

```
a3_wg = 1/(2*np.pi) * 1/(a3_R*a3_C) #Hz
a3_dwg = a3_wg * np.sqrt((a3_dR/a3_R)**2 + (a3_dC/a3_C)**2)
print("Theoretische Grenzfrequenz = ({} +/- {})Hz".format(a3_wg, a3_dwg))
```

Theoretische Grenzfrequenz = (3386.2753849339438 + / - 378.5970975623283)Hz

#### In [24]:

```
_ = sigma(a3_fghp, a3_wg, a3_dfghp, a3_dwg, 'gemess. Grenzfreq. Hochpass')
_ = sigma(a3_fgtp, a3_wg, a3_dfgtp, a3_dwg, 'gemess. Grenzfreq. Tiefpass')
```

Sigmaabweichung gemess. Grenzfreq. Hochpass = 0.3480131777971806 Sigmaabweichung gemess. Grenzfreq. Tiefpass = 1.011988012805914

## Zu Aufgabe 4

## In [25]:

```
#Messwerte
a4_R = np.array([1e3, 220, 47]) #ohm
a4_fr = np.array([3.85, 3.77, 3.80]) * 1000 #Hz
a4_dfr = np.array([0.03, 0.03, 0.03]) * 1000
a4_wr = a4_fr * 2 * np.pi #kreisfreq.
a4_dwr = a4_dfr * 2 * np.pi
a4_C = 47e-9 #Farad
a4_Ueff_aus = np.array([0.61, 0.43, 0.18]) #V
a4_Ueff_ein = np.array([0.65, 0.60, 0.51]) #V
```

### In [26]:

```
#Induktivitäten L1:

a4_L1 = 1/(a4_C * a4_wr**2)

a4_dL1 = a4_L1 * np.sqrt((2 * a4_dwr/a4_wr)**2 + 0.1**2)

for i in range(0,3):
    print("L1 = ({{}} +/- {{}})".format(a4_L1[i], a4_dL1[i]))
```

L1 = (0.036359754844503135 +/- 0.0036798647910273514) L1 = (0.037919247034922346 +/- 0.003839647424405579) L1 = (0.03732288546971245 +/- 0.0037785265068404836)

## In [27]:

```
#mean:
a4_Llm = np.mean(a4_Ll)
a4_dLlm = np.sqrt((np.std(a4_Ll, ddof=1)/np.sqrt(3))**2 + (1/3 * np.sum(a4_dLl))**2)
print("Ll = ({} +/- {})".format(a4_Llm, a4_dLlm))
```

L1 = (0.037200629116379315 + / - 0.003793317527424841)

```
In [28]:
head4_1 = ['C', 'dC', 'w', 'dw', 'L', 'dL']
tab4_1 = zip(np.full(3, a4_C), np.full(3, a4_C)*0.1, a4_wr, a4_dwr, np.round(a4_L1, 3), np.round(a4_dL1, 3))
print(tabulate(tab4_1, headers=head4_1, tablefmt="latex"))
\begin{tabular}{rrrrrr}
\hline
              C &
                                  dC &
                                                                                                              dL \\
                                                         w &
                                                                            dw &
                                                                                               L &
\hline
  4.7e-08 & 4.7e-09 & 24190.3 & 188.496 & 0.036 & 0.004 \\
  4.7e-08 & 4.7e-09 & 23687.6 & 188.496 & 0.038 & 0.004 \\
  4.7e-08 & 4.7e-09 & 23876.1 & 188.496 & 0.037 & 0.004 \\
\end{tabular}
In [29]:
\#Gesamtwiderstand R + R V:
a4_deltaf = np.array([4.91, 1.49, 0.79]) * 1000 #Hz
a4 ddeltaf = np.array([0.03, 0.03, 0.03]) * 1000
a4 deltaw = a4 deltaf * 2 * np.pi
a4_ddeltaw = a4_ddeltaf * 2 * np.pi
a4 Rges = a4 deltaw * a4 L1
a4 dRges = np.sqrt((a4 ddeltaw * a4 L1)**2 + (a4 deltaw * a4 dL1)**2)
for i in range(0,3):
        print("R + R_V = ({} +/- {})".format(a4_Rges[i], a4_dRges[i]))
print('---')
#berechne nur R V:
a4 Rv1 = a4 Rges - a4 R
a4 dRv1 = np.sqrt(a4 dRges**2 + (0.05*a4 R)**2)
for i in range(0,3):
        print("R_V = ({} +/- {})".format(a4 Rv1[i], a4 dRv1[i]))
R + R V = (1121.7144300911223 + / - 113.73214041132259)
R + R_V = (354.99794718541443 + - 36.65029851579114)
R + R V = (185.26021842782654 + - 20.031576759466812)
RV = (121.71443009112227 + - 124.23767448942691)
RV = (134.99794718541443 + / - 38.26544630990997)
RV = (138.26021842782654 + / - 20.16895057930409)
In [30]:
\label{eq:local_deltaw} $$ \text{head4}_2 = ['dw', 'ddw', 'l', 'dl', 'R+Rv', 'dr+rv', 'rv', 'drv'] $$ $$ \text{tab4}_2 = zip(a4\_deltaw, a4\_ddeltaw, np.round(a4\_L1, 3), np.round(a4\_dL1, 3), np.round(a4\_Rges, 0), np.round(a4\_dRges, 0), n
ges, 0), np.round(a4_Rv1, 0), np.round(a4_dRv1, 0))
print(tabulate(tab4 2, headers=head4 2, tablefmt="latex"))
\begin{tabular}{rrrrrrrr}
\hline
                                  ddw &
                                                       l &
                                                                      dl &
                                                                                 R+Rv &
                                                                                                        dr+rv &
                                                                                                                           rv &
                                                                                                                                            drv \\
\hline
  30850.4 & 188.496 & 0.036 & 0.004 &
                                                                                     1122 &
                                                                                                            114 & 122 &
                                                                                                                                            124 \\
    9361.95 & 188.496 & 0.038 & 0.004 &
                                                                                       355 &
                                                                                                              37 & 135 &
                                                                                                                                              38 \\
    4963.72 & 188.496 & 0.037 & 0.004 &
                                                                                       185 &
                                                                                                              20 & 138 &
                                                                                                                                              20 \\
```

\hline
\end{tabular}

```
In [31]:
 #Widerstand aus Spannungsdifferenz:
a4_Rv2 = a4_R * (a4_Ueff_ein/a4_Ueff_aus - 1)
#schätze fehler ab mit der toleranz des widerstands:
a4_dRv2 = a4_Rv2 * 0.05
for i in range(0,3):
           print("R V = ({} +/- {})".format(a4 Rv2[i], a4 dRv2[i]))
R_V = (65.57377049180334 + / - 3.2786885245901676)
R V = (86.97674418604652 + / - 4.348837209302326)
In [32]:
a4 Rv sigma = sigma(a4 Rv1, a4 Rv2, a4 dRv1, a4 dRv2, 'Gesamtwiderstand {}'.format(i+1))
Sigmaabweichung Gesamtwiderstand 3 = [0.45172385 1.24692263 2.52587361]
In [33]:
head4 3 = ['R', 'dR', 'Ue', 'Ua', 'Rv', 'dRv', 'sigma']
tab4\_3 = zip(a4\_R, \ 0.05*a4\_R, \ a4\_Ueff\_ein, \ a4\_Ueff\_aus, \ np.round(a4\_Rv2, \ 0), \ np.round(a4\_dRv2, \ 0), \ np.round(a4\_Rv2, \ 0), \ np.r
print(tabulate(tab4 3, headers=head4 3, tablefmt="latex"))
\begin{tabular}{rrrrrrr}
\hline
           R &
                               dR & Ue & Ua &
                                                                                           Rv &
                                                                                                               dRv &
                                                                                                                                       sigma \\
\hline
                                                                                                                     3 &
   1000 & 50
                                 & 0.65 & 0.61 &
                                                                                            66 &
                                                                                                                                          0.45 \\
                                       & 0.6 & 0.43 &
                                                                                            87 &
                                                                                                                     4 &
                                                                                                                                          1.25 \\
      220 & 11
        47 & 2.35 & 0.51 & 0.18 &
                                                                                            86 &
                                                                                                                     4 &
                                                                                                                                          2.53 \\
\hline
\end{tabular}
In [ ]:
Zu Aufgabe 5 (6)
```

## Induktivität aus f\_R

```
In [34]:
```

```
a5 fr = 3.80e3 \#Hz
a5_fc = 3.61e3
a5 fl = 3.94e3
a5 df = 0.03e3
a5 wr = a5_fr * 2 * np.pi #kreisfreq.
a5_{wc} = a5_{fc} * 2 * np.pi
a5 \text{ wl} = a5 \text{ fl} * 2 * np.pi
a5_dw = a5_df * 2 * np.pi
a5 C = 47e-9 \#farad
a5 R = 47 \#ohm
a5 T = 0.27e-3 #Periodendauer
a5_dT = 0.03e-3
a5_w = 2 * np.pi /a5_T #Resonanzfrequenz
a5 dw = a5 w * np.sqrt((a5 dT/a5 T)**2)
```

```
In [35]:
```

L1 = (0.039262932864662495 + - 0.01001925719239872)

```
In [36]:
```

```
_ = sigma(a5_L, a4_L1m, a5_dL, a4_dL1m, 'Induktivität')
```

Sigmaabweichung Induktivität = 0.19249941352760397

 $a5\_L1r = 1/(a5\_C * a5\_wr^{**2}) \\ a5\_dL1r = a5\_L1r * np.sqrt((0.1)^{**2} + (2 * a5\_dw/a5\_wr)^{**2}) \\ a5\_L1c = 1/(a5\_C * a5\_wc^{**2}) \\ a5\_dL1c = a5\_L1c * np.sqrt((0.1)^{**2} + (2 * a5\_dw/a5\_wc)^{**2}) \\ a5\_dL1c = a5\_L1c * np.sqrt((0.1)^{**2} + (2 * a5\_dw/a5\_wl)^{**2}) \\ print("L1 = ({} +/- {})".format(a5\_L1r, a5\_dL1r)) \\ print("L1 = ({} +/- {})".format(a5\_L1r, a4\_L1[i], a5\_dL1r, a5\_dL1r)) \\ print("L1 = ({} +/- {})".format(a5\_L1r, a4\_L1[i], a5\_dL1r, a4\_dL1m, a5\_dL1r, a4\_dL1$ 

## Log. Dekrement

```
In [37]:
```

```
a5_A = np.array([1.59, 0.72, 0.25, -0.03, -0.19])
a5_dA = np.full(5, 0.03)
a5_T = 0.27e-3 #s
a5_dT = 0.03e-3

a5_TT = a5_T * np.arange(0,5)
a5_dTT = a5_dT * np.arange(0,5)
```

### In [38]:

```
def exp_bkg(x,a,d,bkg):
    return a * np.exp(-d * x) - bkg
```

### In [39]:


```
a5 ampfit opt, a5 ampfit cov = curve fit(exp bkg, a5 TT, a5 A, sigma=a5 dA, absolute sigma=True)
```

### In [40]:

```
#bkg:
print("Background = ({} +/- {})".format(a5_ampfit_opt[-1], np.sqrt(a5_ampfit_cov[-1][-1])))
```

Background = (0.3865361736584472 +/- 0.060595510119687446)

```
In [41]:
```

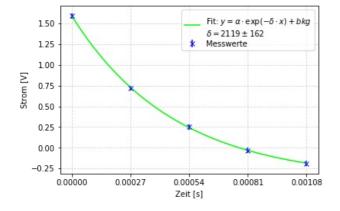

#### In [42]:

```
a5_damp = a5_ampfit_opt[1]
a5_ddamp = np.sqrt(a5_ampfit_cov[1][1])
```

### In [43]:

```
#log. Dekrement:
a5_logD = a5_damp * a5_T
a5_dlogD = np.sqrt((a5_ddamp * a5_T)**2 + (a5_damp * a5_dT)**2)
print("Log. Dekrement = ({} +/- {})".format(a5_logD, a5_dlogD))
```

Log. Dekrement = (0.572160519602459 + / - 0.07721175102504124)

## Gesamtwiderstand:

### In [44]:

```
a5_R = a5_damp * 2 * a5_L
a5_dR = 2 * np.sqrt((a5_ddamp * a5_L)**2 + (a5_damp * a5_dL)**2)
print("Gesamtwiderstand = ({} +/- {})".format(a5_R, a5_dR))
```

Gesamtwiderstand = (166.405185696013 + / - 44.33500201156478)

### In [45]:

```
#Vergleich mit widerstand aus bandbreite mit gleichem eingestellten R=220ohm:
_ = sigma(a4_Rv1[1], a5_R, a4_dRv1[1], a5_dR, 'Gesamtwiderstand aus Bandbreite')
```

Sigmaabweichung Gesamtwiderstand aus Bandbreite = 0.536281759655896

### In [46]:

```
#Vergleich mit widerstand aus spannungsdiff:
_ = sigma(a4_Rv2[1], a5_R, a4_dRv2[1], a5_dR, 'Gesamtwiderstand aus Spannungsdifferenz')
```

Sigmaabweichung Gesamtwiderstand aus Spannungsdifferenz = 1.782994344470715

# Zu Aufgabe 6 (5)

```
In [47]:
#gemessen (eigentlich sind das die messungen von a5; fehler im skript):
a6_f = np.array([3.8,3.61,3.94]) * 1e3 #Hz
a6_df = np.full(3, 0.03e3)
a6_w = 2 * np.pi * a6_f #kreisfreq.
a6_dw = 2 * np.pi * a6_df
a6 C = 47e-9 \#F
a6 R = 220 \#ohm
#vom vorherigen teil:
a6 L = a4 L1m \#L1
a6_dL = a4_dL1m
a6 d = a5 damp #dämpfungskonstante
a6 dd = a5 ddamp
In [48]:
#theoretische werte:
a6 wr = 1/np.sqrt(a6 C * a6 L)
a6_dwr = a6_wr * np.sqrt((0.1/2)**2 + (a6_dL/(2 * a6_L))**2)
a6_{wc} = np.sqrt(a6_{wr}**2 - 2 * a6_{d}**2)
a6_dwc = 2/a6_wc * np.sqrt((a6_wr * a6_dwr)**2 + (2 * a6_d * a6_dd)*2)
a6_{wl} = np.sqrt(a6 wr**2 + 2 * a6 d**2)
a6_dwl = 2/a6_wl * np.sqrt((a6_wr * a6_dwr)**2 + (2 * a6_d * a6_dd)*2)
In [49]:
a6\_wtheo = np.array([a6\_wr, a6\_wc, a6\_wl])
a6 dwtheo = np.array([a6 dwr, a6 dwc, a6 dwl])
In [50]:
#signifikanztests:
a6_sigs = sigma(a6_w, a6_wtheo, a6_dw, a6_dwtheo, 'Resonanzfrequenzen')
Sigmaabweichung Resonanzfrequenzen = [0.02281562 0.30293606 0.1924986 ]
In [51]:
head6 = ['w', 'dw', 'wtheo', 'dwtheo', 'sig']
tab6 = zip(a6_w, a6_dw, a6_wtheo, a6_dwtheo, a6_sigs)
print(tabulate(tab6, headers=head6, tablefmt="latex"))
\begin{tabular}{rrrrr}
\hline
                dw &
                       wtheo &
                                 dwtheo &
                                                 sig \\
\hline
 23876.1 & 188.496 & 23915.3 & 1707.8 & 0.0228156 \\
 22682.3 & 188.496 & 23726.8 &
                                3442.74 & 0.302936
 24755.8 & 188.496 & 24102.3 &
                                3389.09 & 0.192499
\hline
\end{tabular}
```

# Zu Aufgabe 7

```
In [52]:
```

```
#gemessen:
a7_f = 3.68e3 #Hz
a7_df = 0.10e3 #Hz

a7_w = a7_f * 2 * np.pi
a7_dw = a7_df * 2 * np.pi

#eingestellt:
a7_L = a4_Llm
a7_dL = a4_dLlm
a7_C = 47e-9 #farad

print("gemessene Resonanzfrequenz = ({} +/- {})".format(a7_w, a7_dw))
```

### In [53]:

```
a7_wtheo = 1/np.sqrt(a7_L * a7_C)
a7_dwtheo = np.sqrt(((a7_L)/(2* (a7_C*a7_L)**(3/2)) * 0.1*a7_C)**2 + ((a7_C)/(2*(a7_C*a7_L)**(3/2)) * a7_dL)**2)
print("theoretische Resonanzfrequenz = ({} +/- {})".format(a7_wtheo, a7_dwtheo))
```

theoretische Resonanzfrequenz = (23915.305266436197 +/- 1707.7986729271686)

## In [54]:

```
_ = sigma(a7_wtheo, a7_w, a7_dwtheo, a7_dw, 'Resonanzfrequenz')
```

Sigmaabweichung Resonanzfrequenz = 0.43588342089540577